


7. Analogschalter.

7.1 Schaltungstypen (SKRIPT)

7.2. MOSTETs im aktiven Bereich und im Sperrbereich

Active Bereich, 可变电阻区, 饱和区.

- 近似模型有很多个, 较为精确的属于 SPICE 模型 (有很多关于工艺制造上的参数)

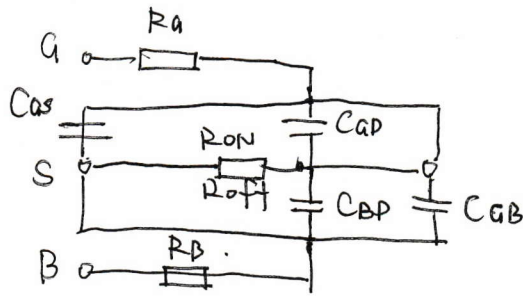

Level 1

$$\beta = \mu_0 C_{ox} \frac{W}{L}$$

Level 2

$$\mu_s = \mu_0 \left[\frac{E_{Si}}{2\phi_{ox}} \cdot \frac{U_{CAIT} - T_{OX}}{(U_{GS} - U_{th})} \right] U_{EXP} \quad (\text{falls } \mu_s < \mu_0)$$

$$U_{EXP} = 0.1$$

$$U_{CAIT} = 8 \times 10^{-4} \frac{V}{cm}$$

$$T_{OX} = 100 nm$$

$$\mu_0 = 580 cm^2/Vs$$

CNMOS 制造 PDF - 490 页

Level 3. (经验公式) $\mu_s = \frac{\mu_0}{1 + THETA(U_{GS} - U_{th})}$, THETA 是经验参数.

- 可变电阻区的直流电阻和交流电阻.


$$I_{DN} = \beta_N (U_{GS,N} - U_{th,N} - \frac{U_{DS,N}}{2}) U_{DS,N}, \quad U_{DS,N} = U_a - U_e$$

$$R_{ON} = \frac{U_{DS,N}}{I_{DN}} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS,N} - U_{th,N} - \frac{U_a - U_e}{2})}$$

可变电阻. 我们为了工作在饱和区, 使 $U_{GS} > U_{th}$ 且 $U_a - U_e > U_{th}$

$$\text{那么, } r_{ON} = \frac{\partial U_{DS}}{\partial I_D} \Big|_{U_{GS,A}=0} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS,A} - U_{th,N})} = R_{ON,N} \Big|_{U_{GS,A}=0}$$

开关电路, 系统.

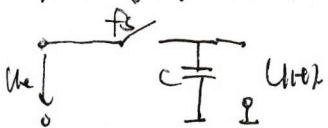

$$U_e = U_0, \quad U_{th} = 0, \quad \text{充电.} \quad Z_{on} = C R_{ON}$$

$$U(t) = U_0 [1 - \exp(-\frac{t}{\tau})], \quad \tau = \frac{C}{\beta_N (U_{GS,A} - U_{th,N})}$$

$$U(\frac{T_s}{2}) = U_0 [1 - \exp(-\frac{T_s}{2\tau})] \Rightarrow \tau = \frac{T_s}{2 \ln(1/\epsilon)} \Rightarrow R_{ON} = \frac{T_s}{2 C \ln(1/\epsilon)}$$

$$\text{充电. 放电.} \quad U(0) = U_0, \quad U_{th} = \exp(-\frac{t}{\tau}), \quad \tau = \frac{T_s}{2 \ln(1/\epsilon)} \Rightarrow R_{OFF} = \frac{T_s}{2 C \epsilon}$$


解释说明: 当为放电状态时, 如果开关用 MOS 管代替, 则会根据 U_{GS} 的大小, 进入不同的工作状态.

若 $U_{GS} > U_{th}$, 则为饱和区 \rightarrow 可变电阻区. 若 $U_{GS} < U_{th}$, 只有可变电阻区.

可变电阻区则可以使用上两式导电电阻. 那么这个电路就是一个采样电路.

NMOS 而当输入电压为 U_{DD} 时, 即为 U_{GS} 时则不能完美跟从.

Ranscha in RC-Gliedern

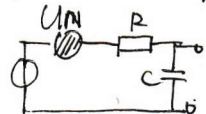

$$S_{un} = 4kTR$$

$$S_{uav} = 1/G^2 S_{un}$$

$$G = \frac{1}{1 + R \cdot C \omega}$$

$$\Rightarrow U_{an, eff}^2 = 4kTR \int_0^\infty \frac{1}{1 + R^2 C^2 \omega^2} d\omega$$

$$= 4kTR \int_0^\infty \frac{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}{1 + R^2 C^2 \omega^2} d\omega = \frac{kT}{C}$$


$$= \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \tan^{-1} x$$

输出噪声与 R 无关.

而减少噪声点能增大电容, 而 $f_{3dB} = \frac{1}{2\pi RC}$

增加电容则带宽变窄.

7.3 Anwendungen

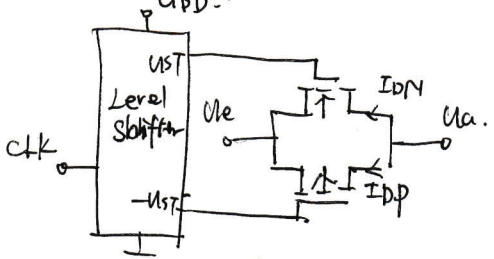

导向条件: NMOS, 可变电阻型.

$$U_{ST} - U_e > U_{th, N},$$

$$U_{ST} - U_a < U_{th, N}.$$

PMOS, 可变电阻型

$$-U_{ST} - U_e < U_{th, P}$$

$$-U_{ST} - U_a > U_{th, P}$$

$$G_{ON, N} = \frac{I_{DN}}{U_{DSN}} = \beta_N (U_{ST} - U_{th, N} - \frac{U_a - U_e}{2})$$


疑问 $\frac{U_a + U_e}{2} = U_{DS}?$

$$G_{ON, P} = \beta_P (U_{ST} + U_{th, P} + \frac{U_a - U_e}{2})$$


根据 SPICE 模型: $R_{ON} = \frac{1}{G_{ON, N} + G_{ON, P}}$, mit $\beta = \beta_N = \beta_P$. $R_{ON} = \frac{1}{2\beta(U_{ST} - U_{th})} = t_{ON}$
($U_{DS} = 0$)

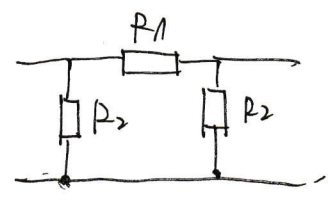7.4 衰减器

- ① 可以调整信号的大小.
 - ② 可以改善阻抗匹配. 可以缓冲阻抗的变化.
- VL7 中采用的是 T 型衰减器.



MOSFETs im Dämpfungsgliedern.

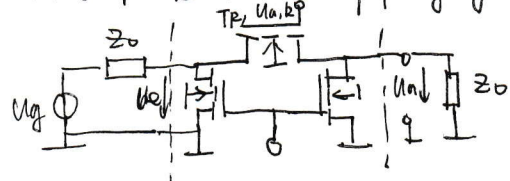


可以用近似模型计算.

I) 计算特性阻抗.

$$Z_0 = t_P // (t_P + t_P // Z_0)$$

$$\Rightarrow t_P = 2Z_0 \frac{t_P/Z_0}{|t_P/Z_0|^2 - 1}$$

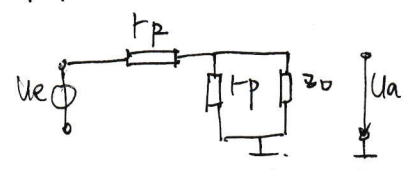II) 计算衰减系数. V , 即为通用 $N = \frac{U_a}{U_e}$.



\Rightarrow 参考 Foto - Vorlesung 7

$$V = \frac{t_P/Z_0 - 1}{t_P/Z_0 + 1} \Rightarrow \frac{t_P}{Z_0} = \frac{1+V}{1-V}$$

$$\text{即 } R_2 = R_C \cdot \frac{N+1}{N-1}$$

$$R_1 = R_C \cdot \frac{N^2 - 1}{2N}$$

AS-01.

工作在可变电阻区有 $T_{min} \Rightarrow U_{GS} = U_{GSmax}, U_{DS} = 0$.

$$I_D = \beta_N (U_{GS} - U_{th,N} - \frac{U_{DS}}{2}) U_{DS}$$

$$R_{ON} = \frac{1/I_D}{\beta_N (U_{GS} - U_{th,N} - \frac{U_{DS}}{2})}$$

$$R_{ON, max} = R_{ON} |_{U_{DS}=0} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS} - U_{th,N})}$$

$$U_{GS} = U_{GSmax}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{10(3-0.4)} = 0.04$$

$$\Rightarrow W/L = \beta/k_p = 4 \times 10^{-2} / 2 \times 10^{-4} = 2 \times 10^2 = 200$$

$$R_{ON, max} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS, min} - U_{th,N})} = \frac{1}{0.2 \times 0.04} = 125 \Omega$$

$$U_{A, max} = U_e \cdot \frac{R_{ON, max}}{R_{ON, max} + R}$$

$$U_{A, min} = U_e \cdot \frac{R_{ON, min}}{R_{ON, min} + R}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1 + \frac{R}{R_{ON, min}}}{1 + \frac{R}{R_{ON, max}}} = \frac{101}{1} \Rightarrow \alpha_{dB} = 20 \lg \alpha = 21 \text{ dB}$$

AS-02.

$$U_{GS1} = U_{GS1} - U_e = 1.5 \text{ V} > 0.6 \text{ V}, \text{ 导通}$$

$$U_{DS1} = U_{DS1} - U_e = 0 - 1.5 \text{ V} = -1.5 \text{ V}$$

$$U_{GS2} = 0, U_{GS2} = 0, U_{GS2} = 0, U_{GS2} = 0$$

工作在可变电阻区

T_1 处于 Active Bereich, T_2 Sperrbereich

T_1 处于可变电阻区

$$U_{GS1} - U_{th} = U_{th} \Rightarrow U_{GS1} = 2 \cdot 0.6 = 1.2 \text{ V}$$

工作在可变电阻区, T_2 Sperr.

1) 已知条件

$$2) R_{ON} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS} - U_{th,N} - \frac{U_{DS}}{2})}, \beta = k_p \cdot \frac{W}{L} = 100 \times 10^{-6} \times 1.2 \times 10^{-6} \times \frac{1}{0.24} \times 10^6 = 8 \times 10^{-4} \text{ A/V}^2$$

am Anfang

$$R_{ON}(U_{GS1}) = \frac{1}{\beta_N (U_{GS1} - U_{th,N} - \frac{U_{DS1}}{2})} = \frac{1}{8 \times 10^{-4} \cdot (1.2 - 0.6 + \frac{1}{2})} = 312.5 \Omega$$

am Ende

$$R_{ON}(1) = \frac{1}{\beta_N (U_{GS1} - U_{th,N})} = 138 \Omega$$

$$R_{ets} = \frac{R_{ON}(1) + R_{ON}(0)}{2} = 1.14 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} f_T &= 10^{-15} \text{ F} \\ P_T &= 10^{-12} \text{ F} \end{aligned}$$


$$3) U(t) = U_e \cdot [1 - \exp(-\frac{t}{R_{ets} \cdot C_H})], R_{ets} = R_{ets} - C_H$$

$$\varepsilon = \frac{U_0 - U(t_s/2)}{U_0} \Rightarrow U(t_s/2) = U_0 (1 - \varepsilon) \Rightarrow U_A = U(t_s/2) = U_0 [1 - \exp(-\frac{t_s}{2})] = U_0 (1 - \varepsilon)$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \exp(-\frac{t_s}{2}) \Rightarrow t_s = -2 \ln \varepsilon \Rightarrow -2 \cdot R_{ets} \cdot C_H \cdot \ln \varepsilon = 7.98 \text{ ns} \Rightarrow t_a = 3.94 \text{ ns}$$

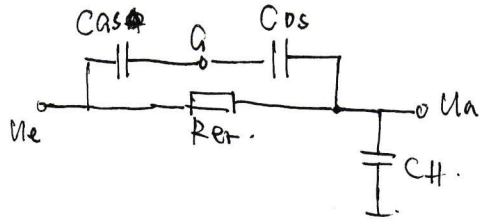4) 已知条件

$$C_{GS1} = C_{GS1} = C_{ox} \cdot W \cdot L/2 + C_{as1} \cdot W = 1.14 \text{ pF} \quad C_{GS2} = C_{GS2} = C_{GD1} = 0.24 \text{ pF}$$



① 这里忽略了 R_{DS} , 因为太难算了. 而且中流也不大. 忽略它简单.

② 因为 m_1 和 m_2 是考虑接地的非平衡状态.

③ 计算偏置和可以使用电荷守恒定理计算.

一切推想 TX.

am Anfang.

$$U_{GS}(0) = 1.5V$$

$$U_{DS}(0) = 1.5V$$

$$U_A(0) = 1V$$

Teil 1. im Aktivbereich, bis $U_G = U_{th} + U_e = 1.6V$.

$$\Delta U_{Gf} = \frac{1}{j\omega C_H} / \left[\frac{1}{j\omega C_H} + \frac{1}{j\omega C_{GS} N_{1,A}} \right] \cdot [U_{GS}(0) - U_{GS}(A-S)]$$

$$= -2.0 \pm 2 mV$$

Teil 2. im Sperrbereich.

$$\Delta U_{A2} = \frac{C_{GS} N_{1,S}}{C_H} [U_{AN1,M} - U_{AN1,AH}]$$

$$= -0.768 mV$$

等效为 C_{GD1}

$$\Delta U_A = \Delta U_{A1} + \Delta U_{A2} = -2.8 mV$$

由于 T_2 管两个电容都参与, 所以可认为 C_{GS} 和 C_{GP} 并联. $\Rightarrow C_{GD1} = 2C_{GD2} \Rightarrow W_{N,2} = \frac{W_{N,1}}{2} = 0.6 \mu m$

AS-03

1) für T_N . $U_{AN} - U_e \geq U_{th,N} \Rightarrow U_e \leq U_{AN} - U_{th,N} = 2V$

für T_P $U_e \geq U_{PN} - U_{th,P} = 0.5V$

$$0.5 \leq U_e \leq 2V$$

$$2) \cdot f_{ON} |_{U_{DS}=0} = \frac{1}{\beta (U_{GS} - U_{th})}$$



$$f_{ON,N} |_{U_{DS}=0} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS,N} - U_{th,N})}, f_{ON,P} |_{U_{DS}=0} = \frac{-1}{\beta_P (U_{GS,P} - U_{th,P})}$$

$$f_{ON} = \frac{f_{ON,P} \cdot f_{ON,N}}{f_{ON,P} + f_{ON,N}} = 20 \mu s$$

3. $\beta_{N,P} = \beta_P \cdot p$, aus (2). können β bechnen.

$$f_{ON,N} = f_{ON,P} = \left| \frac{1}{\beta (U_{GS} - U_{th} - U_{DS})} \right|$$

AS-04

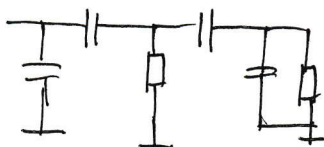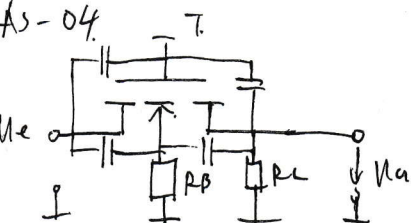

夜成器.